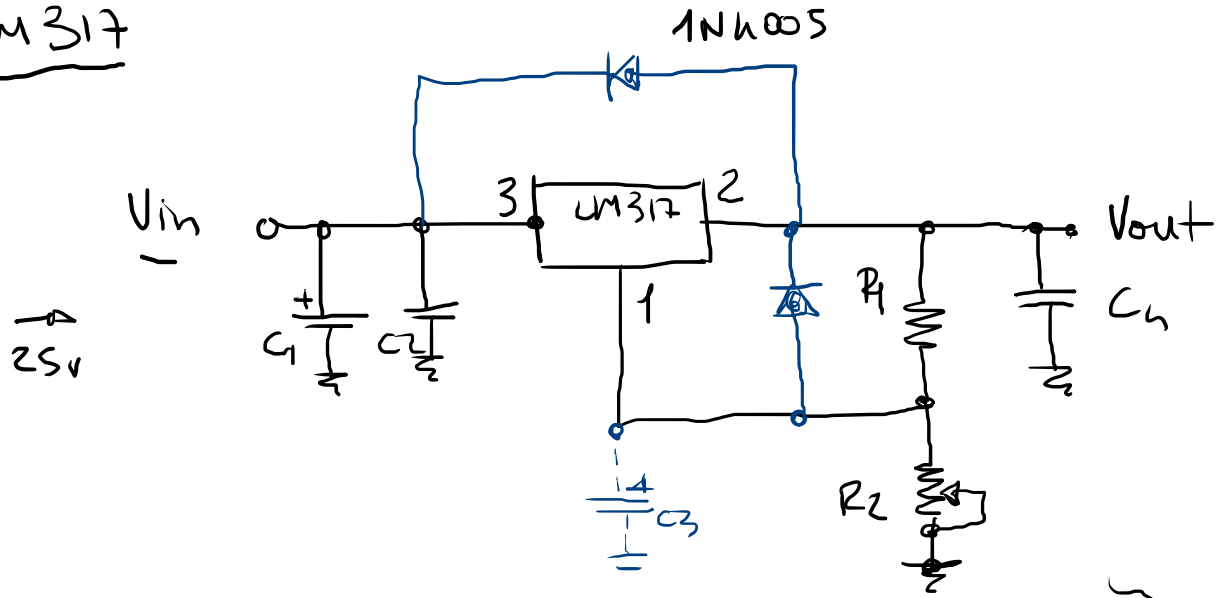



# LM317



- $C_1 = 1000 / 25$
- $C_2 = 100 \mu F$
- $C_3 = 10 \mu / 25$
- $C_4 = 100 \mu / 25$

$R_1 = 220 \Omega \quad \underline{1/4 W}$
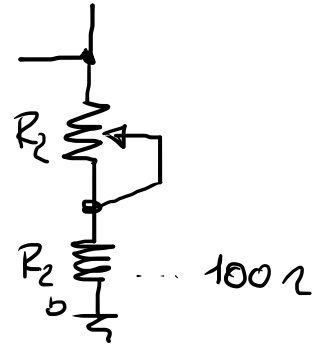
$$R_2 = \left[ \frac{V_o}{1,25} - 1 \right] \cdot R_1 =$$



$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{V_o}{1,25} - 1$$

$$\frac{V_o}{1,25} - 1 = \frac{R_2}{R_1}$$

$$\frac{V_o}{1,25} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

$$V_o = 1,25 \left[ 1 + \frac{R_2}{R_1} \right]$$