
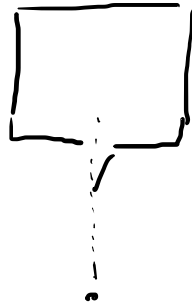


155 - RC τ

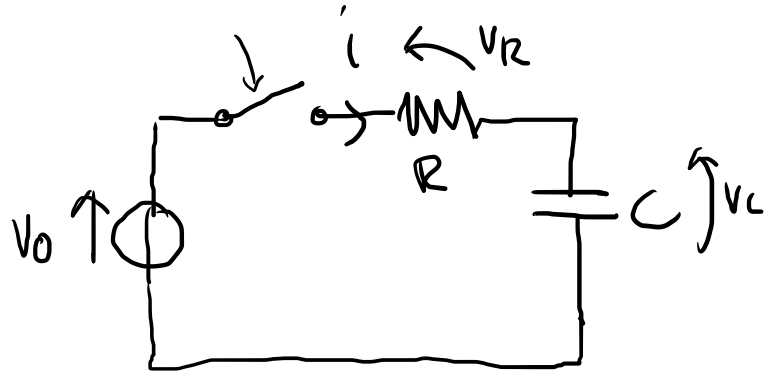

$$V_0 = V_R + V_C =$$

$$i = C \cdot \frac{dv}{dt}$$

$$V_R = iR$$

$$\frac{dv_C}{dt} = \frac{i}{C}$$

\uparrow \uparrow
 \int \int

$$V_C(t) = \frac{1}{C} \int i \cdot dt$$

$$e^x \rightarrow e^x$$

$$i(t) = I_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$




$$\underline{V_0} = iR + \frac{1}{C} \int i \cdot dt$$

\downarrow

$$\emptyset = R \cdot \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \cdot i \quad \sim i(t)$$

$$V_R = \underbrace{R \cdot I_0}_{V_0} e^{-\frac{t}{RC}} = V_0 e^{-\frac{t}{RC}} \quad \leftarrow$$
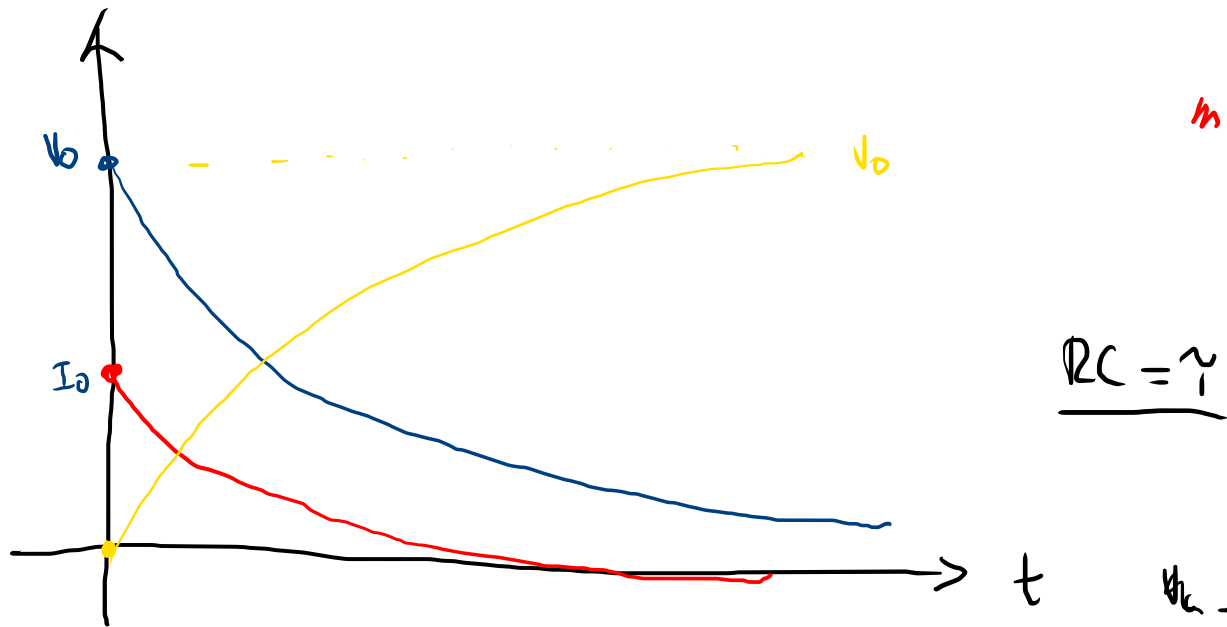
$$V_C = \frac{1}{C} \int i \, dt = \frac{1}{C} \int_0^t \underbrace{I_0}_{I_0} \cdot e^{-\frac{t}{RC}} \, dt \rightarrow V_C = V_0 \left[1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right]$$



$$i = I_0 \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$\underline{RC = \tau}$$

$$\begin{matrix} e^x & \nearrow \\ e^{-x} & \searrow \end{matrix}$$

$$\tau = RC = 1 \mu F \cdot 1 k\Omega = 1 \cdot 10^{-6} \cdot 1 \cdot 10^3 = 10^{-3} \quad 0,001 s$$

$$V_c = V_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$

$$t = RC$$

$$V_0 \left(1 - e^{-\frac{RC}{RC}} \right) \quad \forall$$

$$1 - e^{-1} \quad \underbrace{\quad}_{2,7 \dots}$$

$$1 - \frac{1}{2,7} \sim \underline{0,63}$$

1

$$1 - e^{-\frac{2RC}{RC}}$$

$$1 - \frac{1}{2,7^2} \rightsquigarrow 0,86 \sim$$