
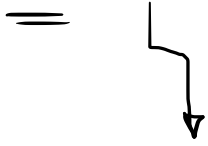


Z

[Ω]

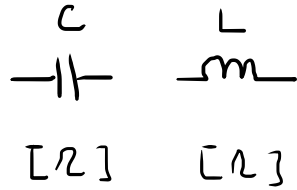


$$Z = R + jX$$

↑  
(

$$Y = \frac{1}{Z}$$




$$Z_i = 10 + j12$$

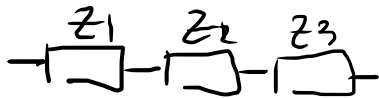


$$Z_{TOT} = Z_1 + Z_2 + Z_3 =$$

$$Z_T = \underbrace{(10 + j12)}_{\uparrow} + (2 + j1) = 12 + j13$$

$$\underline{\underline{\bar{V} = \bar{Z} \cdot \bar{I}}}$$

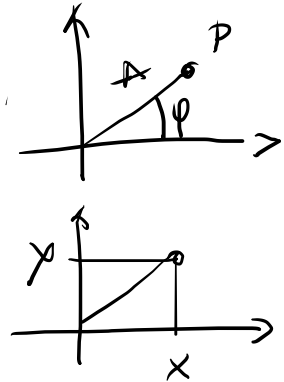A, φ

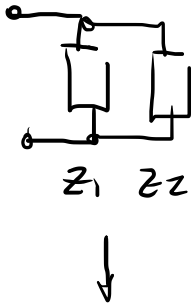

$$Z_T \rightsquigarrow$$

$$\frac{1}{Z_{Tot}} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2}$$

$$Y_1 = \frac{1}{Z_1}$$

$$Y_2 = \frac{1}{Z_2}$$

$$\rightsquigarrow Y_{Tot} = \left( \frac{1}{Z_T} \right) = Y_1 + Y_2 + \dots$$