



$$5V - V_L - V_R = 0$$

$$5V = V_L + V_R$$

$$5V = 2V + i \cdot R$$

$$\underline{5V - 2V = iR}$$

$$5V - 2V = iR$$

$$i = \frac{5 - 2}{R} = \frac{3V}{390\Omega}$$

$$= \underline{0,0077A} = 7,7mA$$

$$V_R = 390 \cdot 0,0077 = 3V.$$