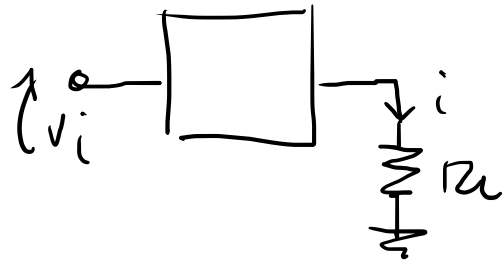


168 - Convertitore tens - corrente



$$v^+ = v^-$$

$$i_1 = \frac{v_i}{R_1} = i_o$$

