

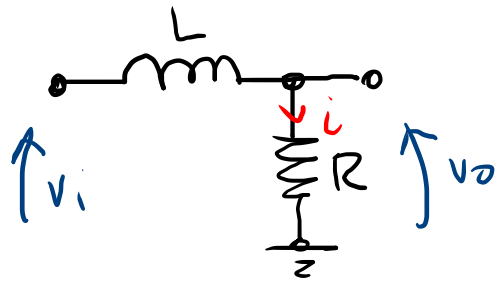



170. RL

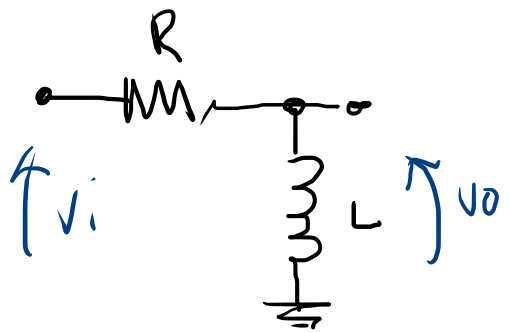


Pasa bajo RL

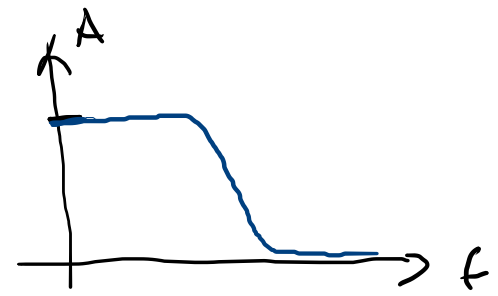


Pasa alto RL

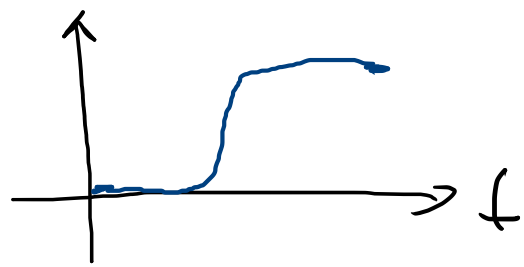

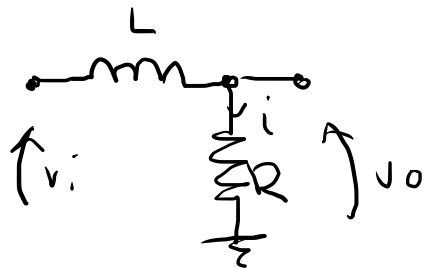

$$i = \frac{v_i}{R + x_L}$$

$$x_L = j\omega L$$

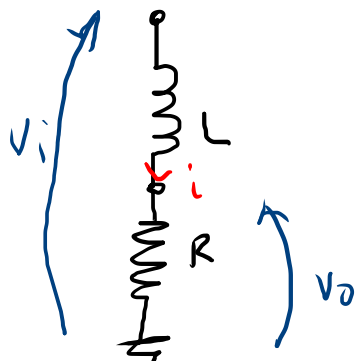

$$v_o = R \cdot i = R \cdot \frac{v_i}{R + x_L} = R \cdot \frac{\widehat{v_i}}{R + j\omega L}$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{R}{R + j\omega L} = \frac{1}{\frac{1}{R}(R + j\omega L)} = \frac{1}{1 + j\omega \frac{L}{R}} =$$

$$\omega_L = \frac{R}{L} \quad \omega_L = 2\pi f_c$$

$$= \frac{1}{1 + j\omega \frac{L}{\omega_L}}$$


$$f_c = \frac{R}{L} \cdot \frac{1}{2\pi}$$

$$L = 1\text{H}$$

$$R = 10\text{k}\Omega$$

$$f_c = 1590\text{Hz}$$
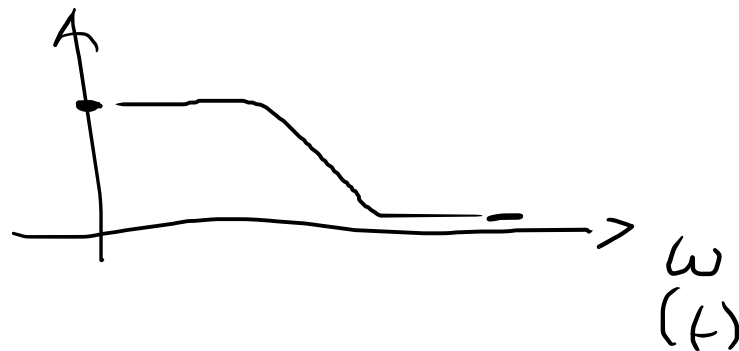
$$A_v = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}}$$





$$\omega = 0$$

$$A_v = \frac{1}{1 + \underline{0}} = \frac{1}{1} = 1$$

$$\omega = \infty$$
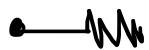
$$A_v = \frac{1}{1 + \frac{\infty}{\cancel{0}}} = \frac{1}{1 + \infty} = \frac{1}{\infty} = 0$$



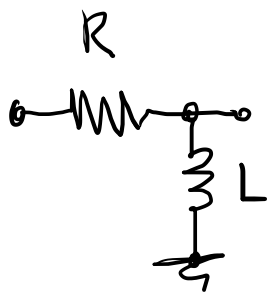

p.alto

