



$$R_3: R_3 \approx R_L/5 \approx \underline{10k\Omega}$$

$$R_h: G = \frac{R_3}{R_h} \approx R_h = \frac{R_3}{10} = 1k\Omega$$

$$I_c: I_c = \frac{V_{cc}/2}{R_3 + R_h} = \frac{6}{10 + 1} = \frac{6V}{11k} = 0,55 \text{ mA}$$

$$V_h: i_c \approx i_e \quad V_h = i_c \cdot R_h = 0,55 \cdot 1k = 0,554 \text{ V}$$

$$R_2: R_2 = \frac{H_{FE} \cdot R_h}{10} = \frac{110 \cdot 1k}{10} = 11k \approx 12k\Omega$$

$$R_1: V_h + V_{BE} = R_2 \cdot i$$

$$i = \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2}$$

$$(V_h + V_{BE}) = R_2 \cdot \frac{V_{CC}}{(R_1 + R_2)} \dots$$

$$(R_1 + R_2) = \frac{R_2 \cdot V_{CC}}{V_h + V_{BE}}$$

$$\Rightarrow R_1 = \frac{R_2 \cdot V_{CC}}{V_h + V_{BE}} - R_2$$

0,65V

$$R_1 = \frac{12K \cdot 12V}{0,554 + 0,63} \approx 120'000 \quad \underline{120K \Omega}$$

$$G = \frac{R_3}{R_h} = \frac{10K}{1K} = 10$$