



$$V_C = R_C \cdot i_C + V_{CE} + i_C R_E$$

$$R_C \cdot i_C + i_C R_E = V_C - V_{CE}$$

$$i_C = \frac{V_C - V_{CE}}{R_C + R_E}$$

$$I_C = 0$$

$$\frac{V_C - V_{CE}}{R_C + R_E} = 0$$

$$\frac{V_C}{R_C + R_E} = \frac{V_{CE}}{R_C + R_E} \Rightarrow$$

$$V_{CE} = V_C$$

$$V_{CE} = 0$$

$$i_C = \frac{V_C}{R_C + R_E}$$

$$0.6 \dots 0.7$$

$$0.65 \text{ V}$$

$$i_C \rightarrow i_C = \beta i_B \rightarrow i_B = \frac{i_C}{\beta}$$

$$V_B = R_B \cdot i_B + V_{BE} + i_C R_E$$