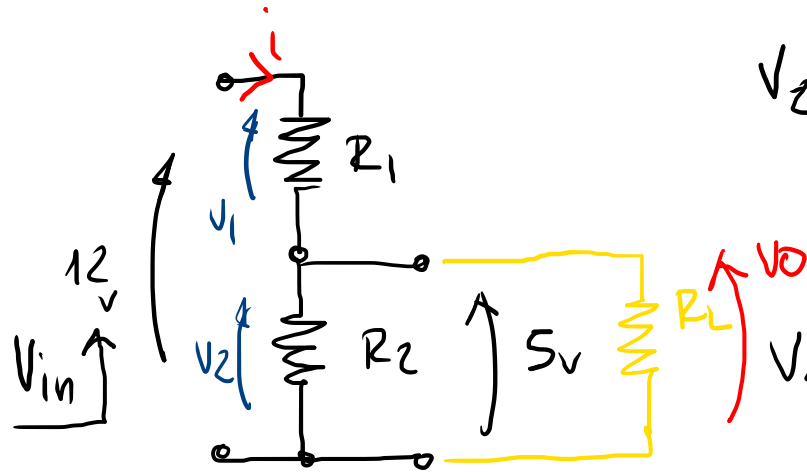


E152



$$V_2 = 5V$$

$$i = \frac{V_{in}}{\underbrace{R_1 + R_2}_{10K}} = \frac{12V}{10K} = 1.2mA$$

$$V_2 = i \cdot R_2$$

$$R_2 = \frac{V_2}{i} = \frac{5V}{1.2mA} = \underline{4166\Omega}$$

$$R_1 = 10K - 4166 = 5834\Omega$$

$$R_t = R_1 + \underbrace{R_2 // R_L}_{R_{eq}} = R_1 + \frac{R_2 \cdot R_L}{R_2 + R_L}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_L} = \frac{R_L + R_2}{R_2 \cdot R_L}$$

$$i = \frac{V_{in}}{R_t} = \dots$$

$$V_0 = i \cdot R_2 // R_L$$

