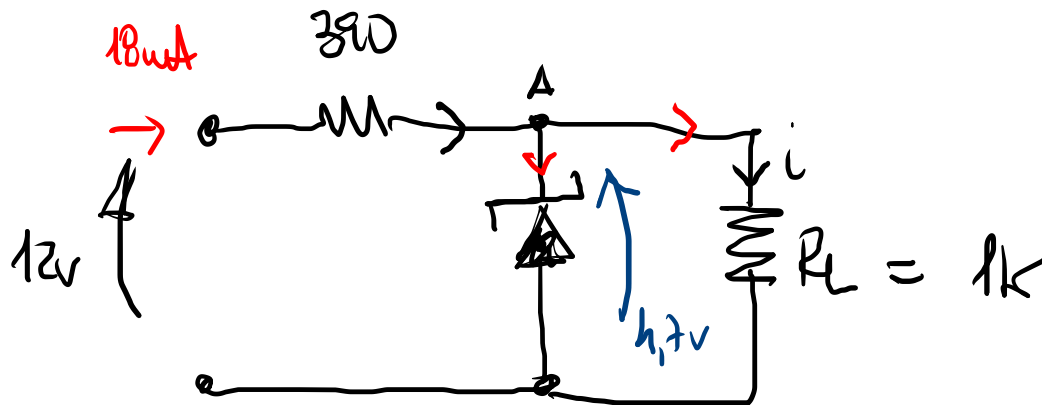


$$12V = iR + 4,7$$

$$iR = 12 - 4,7$$

$$i = \frac{12 - 4,7}{R} = \frac{12 - 4,7}{390} = 0,018A \approx 18\mu A$$

BZX55C 4,7



$$V = iR$$

$$i_R = \frac{V}{R} = \frac{4,7}{1000} = 0,0047A = 4,7\mu A$$

$$i = \frac{12 - 4,7}{R} \approx 18\mu A$$

$$i_Z = 18 - 4,7\mu A \approx 13,3\mu A$$