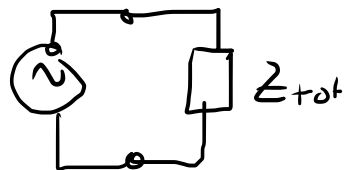


↓




$$Z_R = 100 \text{ k}\Omega + j\phi = 100 \text{ k}\Omega$$

$$Z_C = -j \frac{1}{\omega C} = -j \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 100 \cdot 10^{-9}} = -j \frac{10^9}{\pi \cdot 10^4} =$$

$$= -j \frac{10^5}{\pi} = -j 31,8 \text{ k}\Omega$$

$$Z_{\text{tot}} = Z_R + Z_C = 100 \text{ k} - j 31,8 \text{ k}$$

$$|Z| = \sqrt{100^2 \text{ k} + 31,8^2 \text{ k}} = 104,948 \text{ k} \approx 105 \text{ k}$$

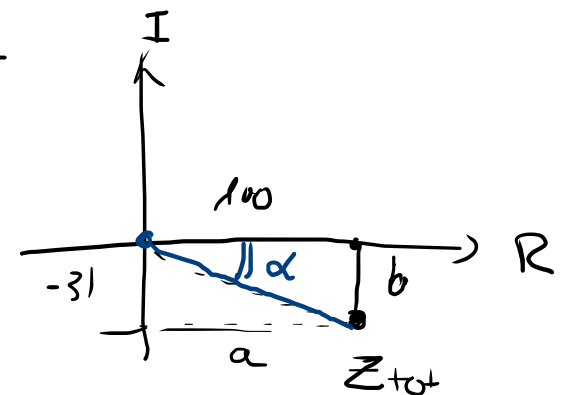

$$\tan \alpha = \frac{-b}{a} = -0,31947$$


$$\alpha = \arctan(-0,31947) = -17,06^\circ$$

$$\vec{V} = 2 \text{ kV} \angle 0^\circ$$

$$Z_{\text{tot}} = 105 \text{ k} \angle (-17,06^\circ)$$


$$\vec{I} = \frac{\vec{V}}{Z} = \frac{24V \angle 0^\circ}{105k \angle (-17^\circ)} = \left(\frac{24V}{105k\Omega} \right) \angle \left(0^\circ - (-17^\circ) \right) =$$

$$= 0,23mA \angle 17^\circ$$

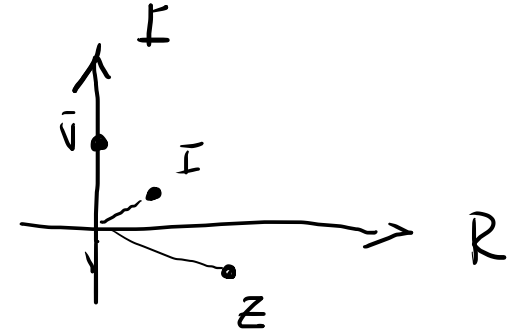

$$\vec{V}_C = \vec{I} \cdot Z_C \sim a + jb \dots 0 - j 31,8k$$

$$\vec{V}_R = \vec{I} \cdot Z_R$$

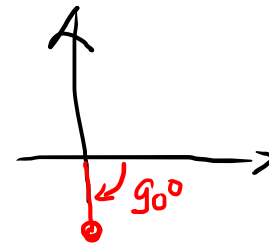

$$\vec{V}_C = \left[0,23mA \angle 17^\circ \right] \cdot \left[31,8k\Omega \angle -90^\circ \right] = (0,23 \cdot 31,8k) \angle (17^\circ - 90^\circ) =$$

$$= 7,31V \angle -73^\circ$$