
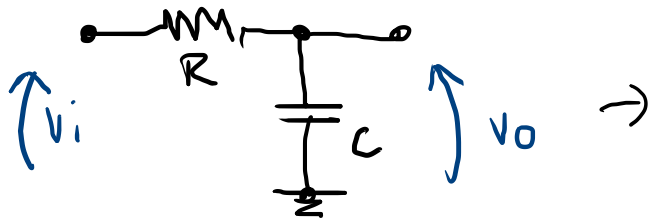


E 16h

Filtro Passa Baixo



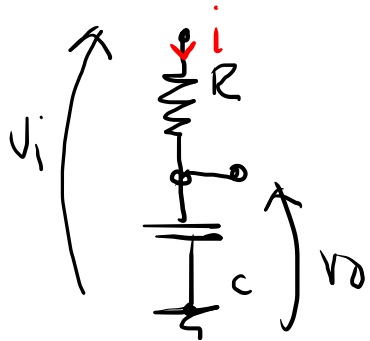


$$X_c = -j \frac{1}{\omega C} =$$

$$i = \frac{V_i}{Z_{tot}} = \frac{V_i}{R + X_c}$$

$$j \cdot j = -1$$
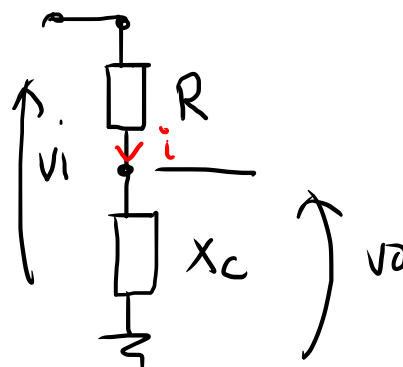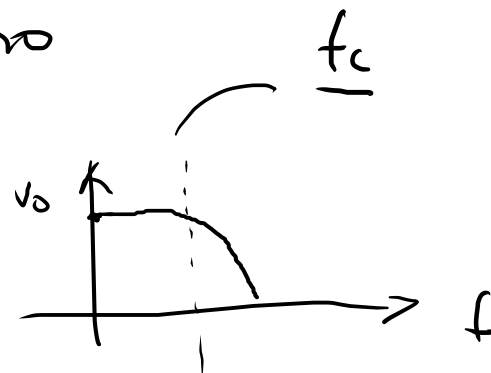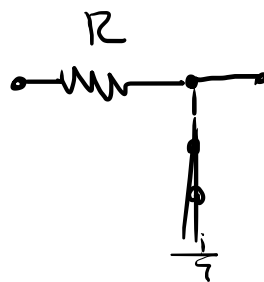
$$X_c = - \frac{j}{j} \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{j \omega C}$$



$$V_o = i \cdot X_c = \frac{V_i}{R + X_c} \cdot X_c$$

$$V_o = \underbrace{v_i \cdot \frac{x_c}{R + x_c}}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = A = \frac{x_c}{R + x_c} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} =$$

$$A = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{j\omega C \cdot R + 1} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

\downarrow
 τ

$$\omega_c = \frac{1}{RC}$$

$$A = \frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_c}}$$

$$\omega_c = 2\pi f_c$$

\uparrow
 ω_c



$$\frac{1}{RC} = 2\pi f_c$$

$$2\pi f_c = \frac{1}{RC} \rightarrow f_c = \underline{\underline{\frac{1}{2\pi RC}}}$$

$$C = 10 \text{ nF} = 10 \cdot 10^{-9} \text{ F}$$

$$R = 10 \text{ k} = 10 \cdot 10^3 \Omega$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \cdot \underbrace{10 \cdot 10^3} \cdot \underbrace{10 \cdot 10^{-9}}} = \frac{1}{2\pi \cdot 10^{-4}} =$$

$$= \frac{10^4}{2\pi} = \frac{10000}{2\pi} = \underline{1590 \text{ Hz}}$$

