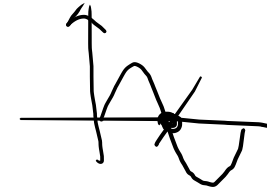


OPTO TRIAC


116

EC



MOC 3021

MOC 3031

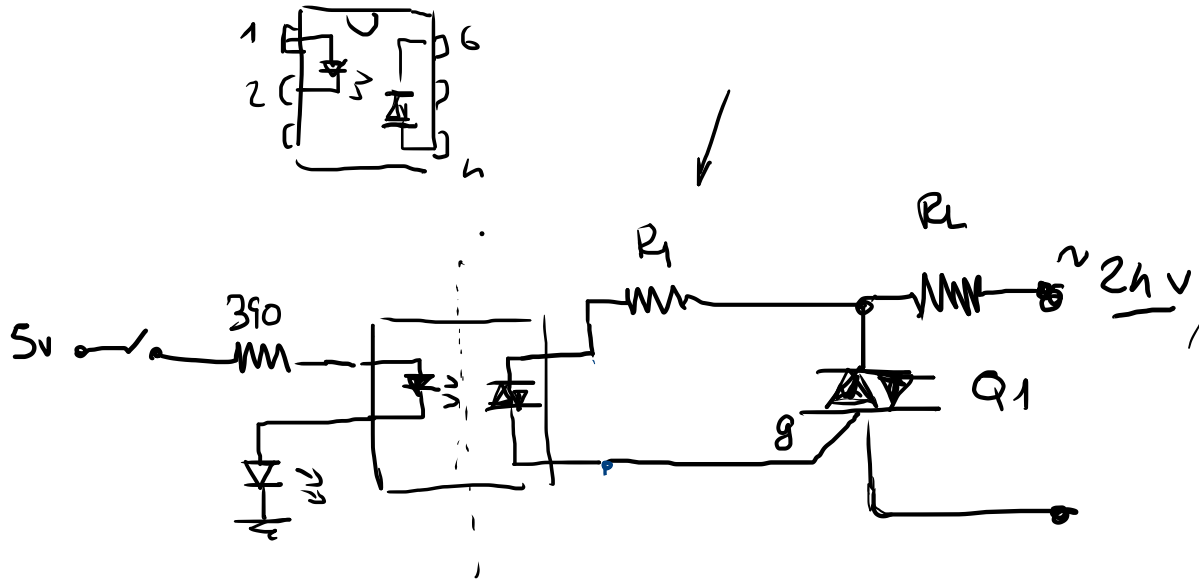

$$V_g = 1,3 \dots 1,5 \text{ V}$$

$$I_g = 5 \div 50 \text{ mA} \rightsquigarrow \underline{10 \text{ mA}}$$

$$R_1 = \frac{1,3 \text{ V}}{10 \text{ mA}} = \underline{130 \Omega} \sim$$