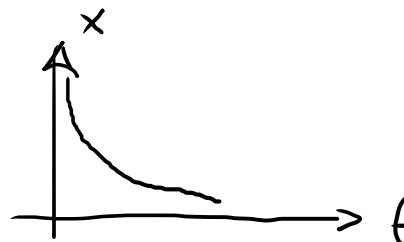


$$Q = C \cdot V$$

$\uparrow$                        $\uparrow$   
 $F$                        $\mu F$   $nF$   $pF$



$$i = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \approx \frac{dQ}{dt}$$

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{d}{dt}(C \cdot V) \approx C \frac{dV}{dt} = i$$



$$V(t) = V \cdot \cos(\omega t + \varphi)$$

$\omega = 2\pi f$

$$i(t) = C \frac{d}{dt} [V \cdot \cos(\omega t + \varphi)] =$$


$$i(t) = C V \frac{d}{dt} [\cos(\omega t + \varphi)]$$

$\downarrow$   
 $-\sin(-)$

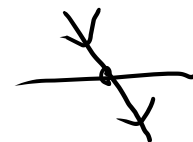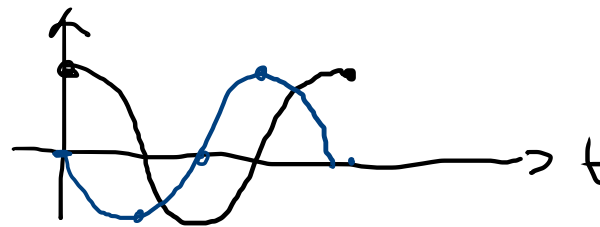

$$i(t) = -C \cdot V \cdot \omega \sin(\omega t + \varphi)$$
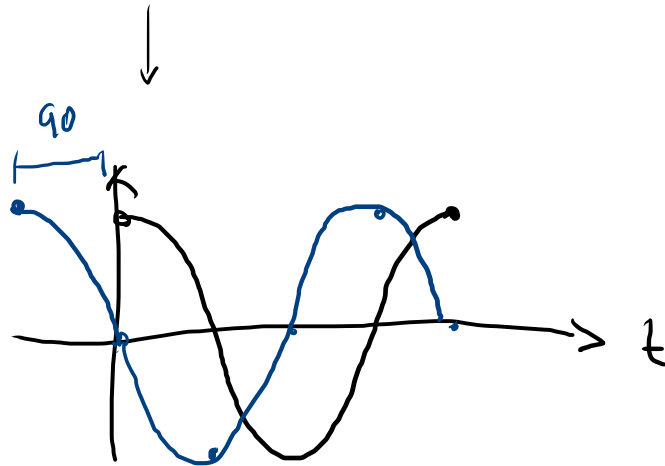
$$\begin{array}{c} \cos(x) \\ \downarrow \\ -\sin(x) \end{array}$$



$$\bar{I} = C\omega [-V\sin(-)]$$

$$\begin{array}{c} \cos(3x) \\ \downarrow \\ -3\sin(3x) \end{array}$$

$$\bar{I} = \underline{C\omega} \bar{V}$$

$$\bar{I} = \frac{1}{\underbrace{C\omega}_{X_C}} \cdot \bar{V}$$

$$\sim \quad \bar{I} < \frac{V}{R} \quad \underline{\underline{|||}}$$

$$X_C = \frac{1}{C\omega} = \frac{1}{2\pi fC}$$

100 nF @ 50 Hz

$10^{-3}$     $10^{-6}$   
 $10^{-9}$

$$\begin{aligned} X_c &= \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f \cdot C} = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 100 \cdot 10^{-9}} = \\ &= \frac{10^9}{100 \cdot \pi \cdot 100} = \frac{10^9}{\pi \cdot 10^4} = \frac{10^5}{\pi} = \frac{100000}{\pi} \approx 31,8 \text{ k}\Omega \\ &\quad \downarrow \quad \quad \downarrow \\ &\quad 10^2 \quad 10^2 \end{aligned}$$