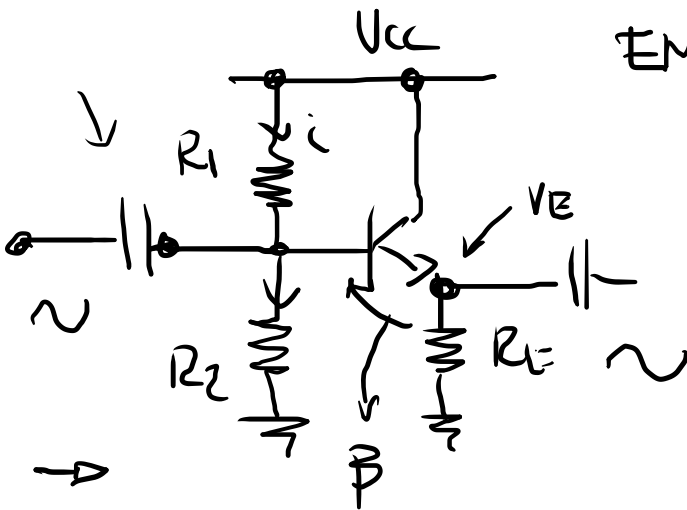


EMITTER FOLLOWER


BUFFER $G \approx 1$



$$V_{CC} = 10V$$

$$I_C = 1mA$$

$$\beta = 100$$

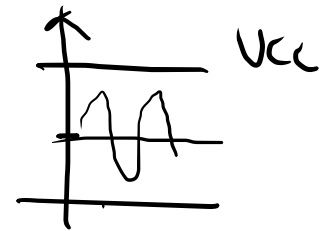

$$R_{in} \approx \beta R_E$$

$$V_E = \frac{V_{CC}}{2} = 5V$$

$$R_E : V_E = I_E R_E$$

$$R_E = \frac{V_E}{I_C} = \frac{5V}{1mA} = 5k\Omega$$

$$V_B = V_E + V_{BE} = 5 + 0.6 = 5.6V$$

$$V_{CC} = i R_1 + i R_2$$

$$i = \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2}$$


$$\bullet R_2 : V_B = V_{R_2} = i \cdot R_2 = \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2} \cdot R_2$$

$$\bullet R_1 : V_{CC} - V_B = i \cdot R_1 = \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2} \cdot R_1$$

$$\frac{V_{CC} \cdot R_2}{R_1 + R_2} = V_B$$

$$\frac{V_{CC}}{R_1 + R_2} \cdot R_1 = V_{CC} - V_B$$
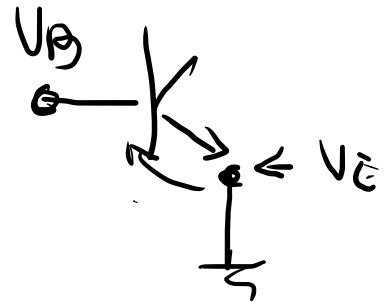
$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{V_B}{V_{CC} - V_B} \sim \underline{R_1 \cong R_2}$$



$$\underline{100 \text{ k}\Omega}$$

$$\underline{R_{in} = \beta \cdot R_E = 50 \cdot 100 = 5000 \text{ }\Omega \sim 100 \text{ k}\Omega}$$