



$$\underline{V^+ = V^-}$$

$$i_1 = \frac{V_1}{R_1} \quad i_2 = \frac{V_2}{R_2} \quad \dots$$

$$i = \frac{V_0}{R_F}$$

$$i = -i_1 - i_2 - i_3$$

$$\frac{V_0}{R_F} = -\frac{V_1}{R_1} - \frac{V_2}{R_2} - \frac{V_3}{R_3}$$

$$V_0 = -V_1 \cdot \frac{R_F}{R_1} - V_2 \cdot \frac{R_F}{R_2} - V_3 \cdot \frac{R_F}{R_3}$$