

2N7000

CMN - en

107  
108

$$I_D \approx I_S$$

$$V_{DD} = \overbrace{I_D \cdot R_D} + V_{DS} + \overbrace{I_D \cdot R_S}$$

$$I_D (R_D + R_S) = V_{DD} - V_{DS}$$


$$R_S + R_D = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{I_D}$$

$$V_{DS} = V_D - V_S$$

$$R_S \approx \frac{V_S}{I_D}$$

$$R_D \approx \frac{V_{DD} - V_D}{I_D}$$
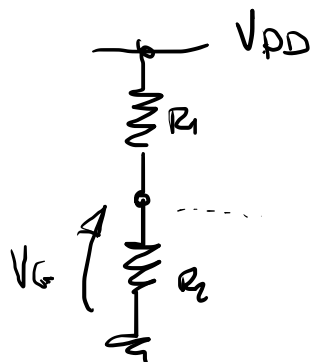
$$\underline{V_{GS}} = V_G - V_S \approx \underline{V_G - R_S \cdot I_D} \quad \leadsto \quad \underline{V_G} = \underline{V_{GS} + R_S \cdot I_D}$$



$$i = \frac{V_{DD}}{R_1 + R_2}$$

$$\underline{V_G} = i \cdot R_2 \approx \frac{V_{DD}}{R_1 + R_2} \cdot R_2$$

K


2N7000

$$V_{GS} = 3,5 \text{ V}$$


$K = ?$

$$V_{TH} = \frac{0,8 + 3}{2} = 1,9 \text{ V}$$
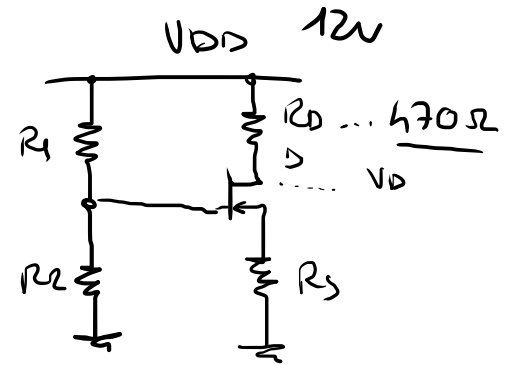
$$I_D = \approx 100 \mu\text{A} \quad (\text{SAT})$$


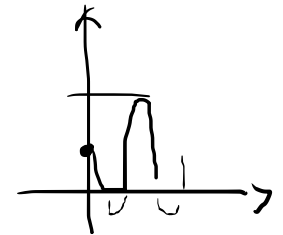
$$K = \frac{I_D}{(V_{GS} - V_{TH})^2} = \frac{0,1}{(3,5 - 1,9)^2} \approx 0,039 \frac{\text{A}}{\text{V}^2} = 39 \frac{\mu\text{A}}{\text{V}}$$



$$V_D = \frac{V_{DD}}{2} = \frac{12}{2} = 6 \text{ V}$$


$$R_D = 470 \Omega \quad \rightarrow \quad I_D = \frac{12 - 6}{470} = \frac{6}{470} = 0,0128 \text{ A} = 12,8 \mu\text{A}$$

$$I_D = K (V_{GS} - V_T)^2 \quad \rightarrow \quad V_{GS} \quad \quad \frac{I_D}{K} = (V_{GS} - V_T)^2$$

$$\sqrt{\frac{I_D}{K}} = V_{GS} - V_T \quad \rightarrow \quad V_{GS} = V_T + \sqrt{\frac{I_D}{K}} = 1,9 + \sqrt{\frac{0,0128}{0,039}} = 2,47 \text{ V}$$

$V_G$

$$V_{GS} = 2,47 \text{ V}$$

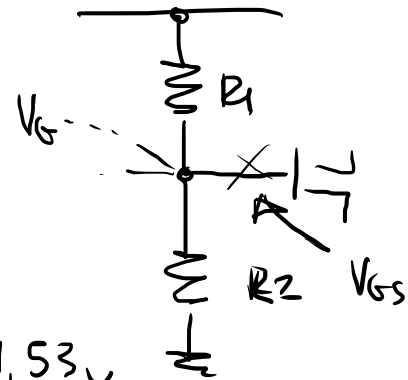

$$V_G = \frac{V_{DD}}{3} = \frac{12}{3} = 4 \text{ V}$$

$$V_{GS} = V_G - V_S \Rightarrow V_S = V_G - V_{GS} = 4 - 2,47 = 1,53 \text{ V}$$

$$R_S = \frac{V_S}{I_D} = \frac{1,53}{0,0128} \approx 120 \, \Omega$$

$R_1, R_2$

$$I = \frac{V_{DD}}{R_1 + R_2}$$

$$V_2 = V_G = \frac{V_{DD}}{3} = \frac{V_{DD}}{R_1 + R_2} \cdot R_2$$

$$R_2 = 100 \text{ k}\Omega$$

$$\frac{12}{R_1 + 100 \text{ k}} \cdot 100 \text{ k} = 4 \text{ V}$$

$$R_1 = \frac{100 \text{ k} \cdot 12 \text{ V}}{4 \text{ V}} - 100 \text{ k} = 200 \text{ k}\Omega \approx 220 \text{ k}\Omega$$

$$R_{in} = R_1 \parallel R_2 \approx 67 \text{ k}\Omega$$

$$\frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$A_V = -\frac{R_D}{R_S} = -\frac{470}{120} \approx -4$$



