
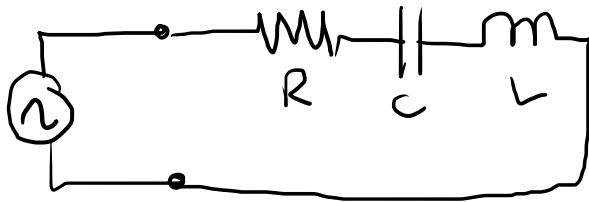


R, L, C (2)

Laplace

↓

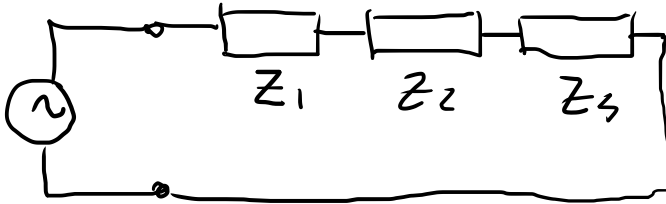


$$R \rightarrow Z_1$$

$$a + jb$$


$$Z_1 = R + j\phi = R$$

$$C \rightarrow Z_2 \quad X_C = -\frac{1}{j\omega C} \quad \text{--- } 2\pi f$$



$$Z_2 = 0 - j \frac{1}{\omega C}$$

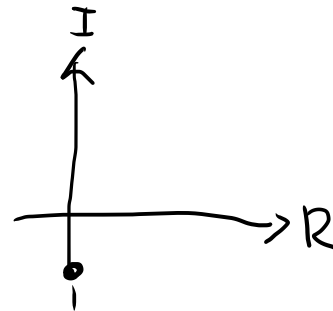

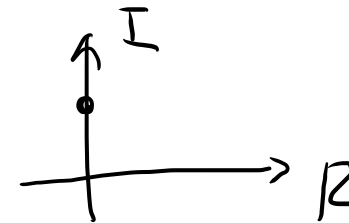
$$L \rightarrow Z_3 \quad X_L = j\omega L \quad Z_3 = 0 + j\omega L$$



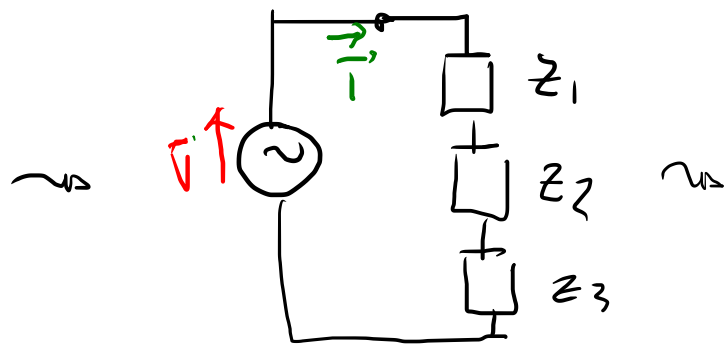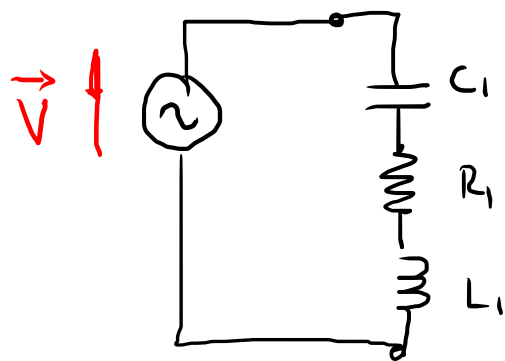
②  $v(t) = V_0 \cdot \sin(2\pi f t + \varphi) \leadsto \vec{V} = V_0, \varphi$



$$Z_{\text{tot}} = Z_1 + Z_2 + Z_3$$

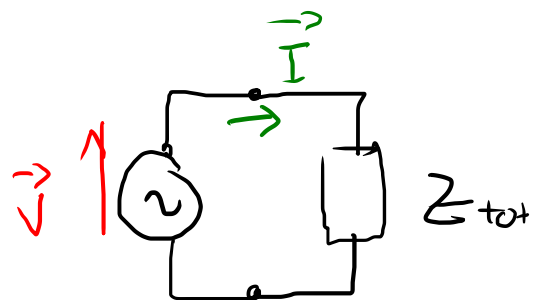
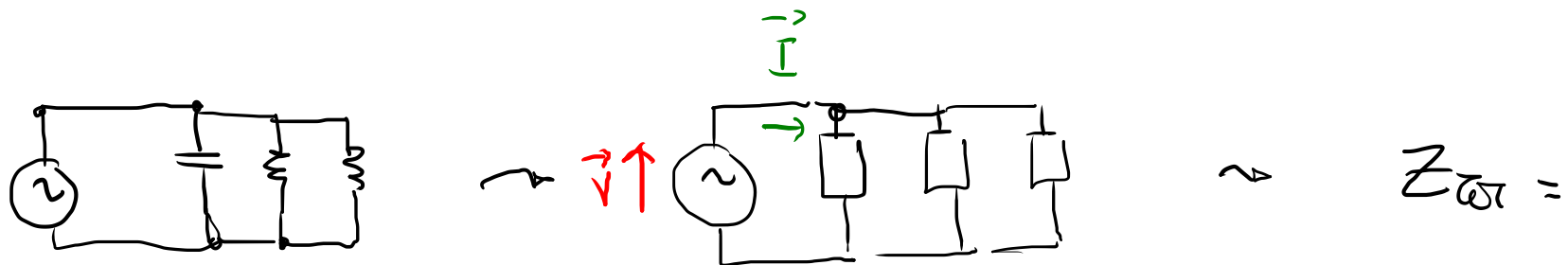
$$\vec{I} = \frac{\vec{V}}{Z_{\text{tot}}} \leadsto I_0, \varphi_0$$



$$\frac{1}{Z_{tot}} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \dots$$

$$\vec{I} = \frac{\vec{V}}{Z_{tot}} \dots$$

$$I_0, \varphi_0$$