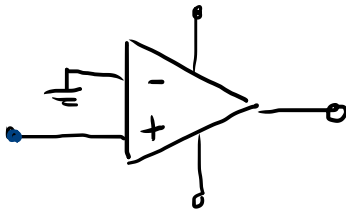
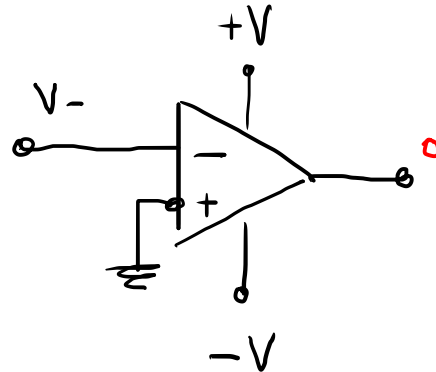
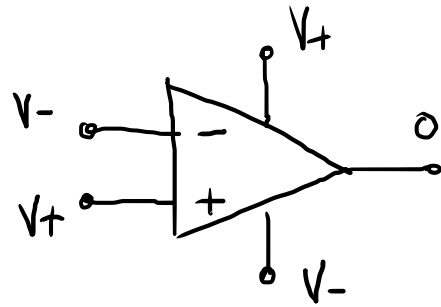
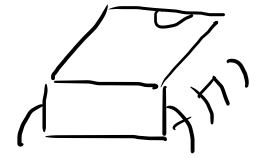
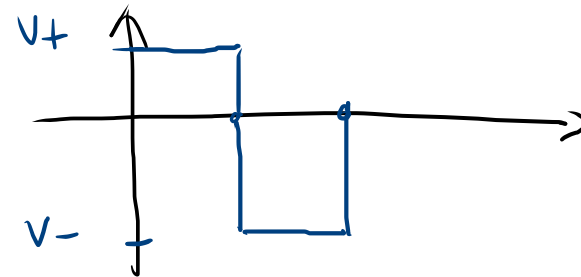
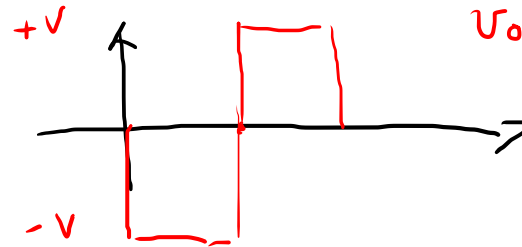
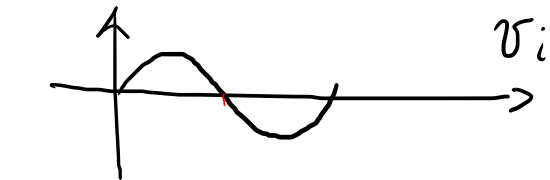
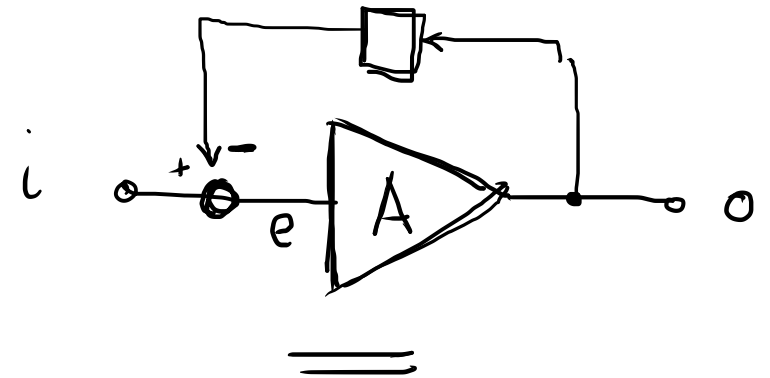



132

OP. AMP

Zin molto grande

$$A_v > 1'000'000$$

μA741feedback

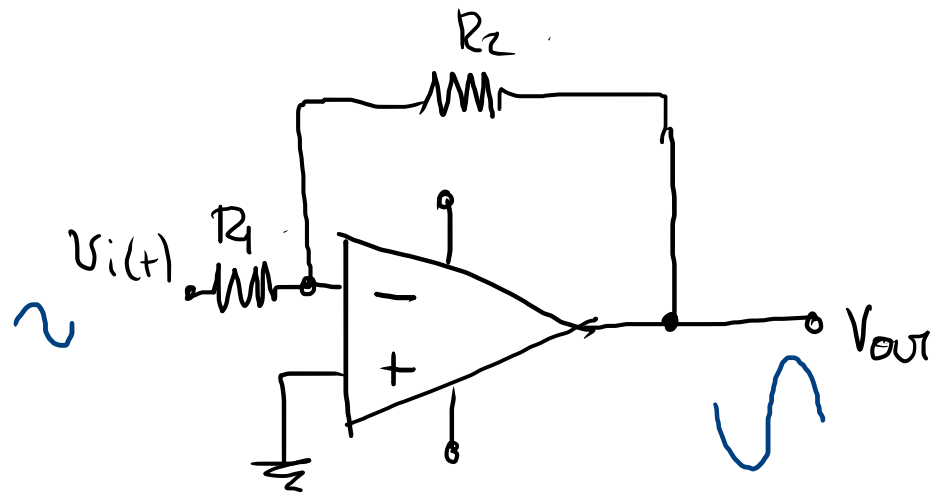

$$\underline{V_{out}} = - \underbrace{\frac{R_2}{R_1}} \cdot V_{in}$$