

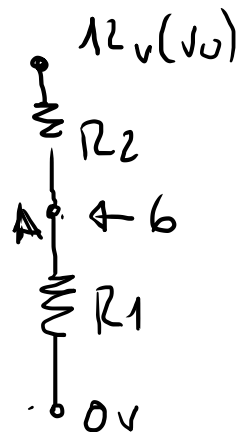
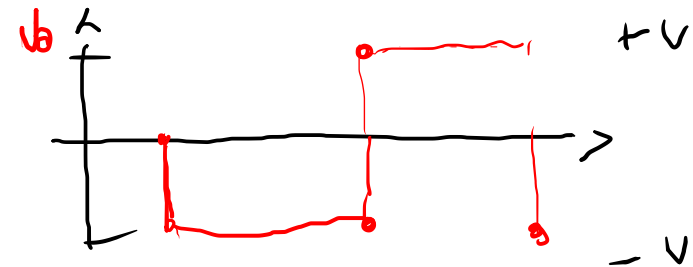


E148 - Trigger di Schmitt

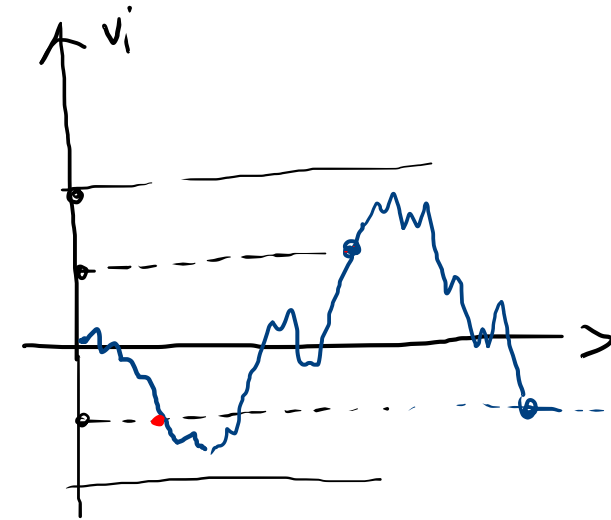

$$i_F = \frac{V_o - V_i}{R_1 + R_2}$$

$$V_A = i_F \cdot R_1$$

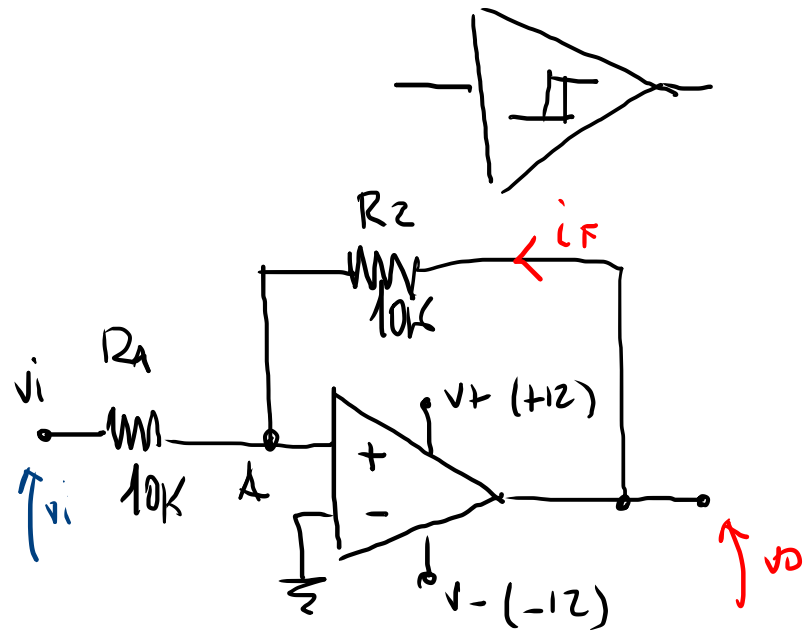