
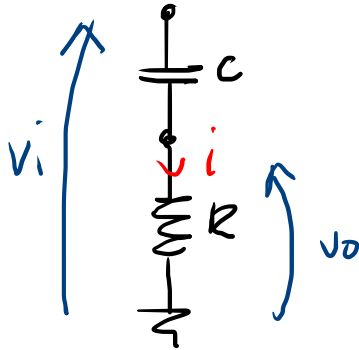
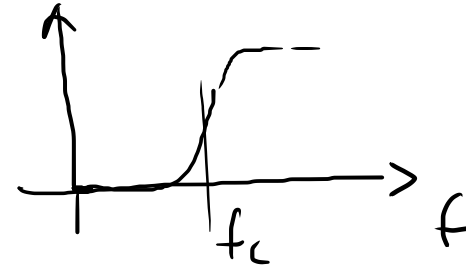


Ex 169 -

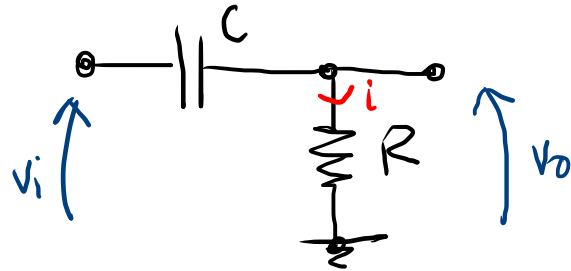

$$i = \frac{v_i}{X_C + R}$$

$$v_o = R \cdot \frac{v_i}{X_C + R}$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{R}{X_C + R}$$

$$X_C = \frac{1}{j\omega C}$$

$$= \frac{R}{\frac{1}{j\omega C} + R} = \frac{1}{\frac{1}{R} \left( \frac{1}{j\omega C} + R \right)} = \frac{1}{\frac{1}{j\omega RC} + 1}$$

$$\omega_c = 2\pi f_c$$

$$\tau = RC \quad \sim \quad \frac{1}{\tau} = \omega_c = \frac{1}{RC}$$

$$\omega_c = 2\pi f_c = \frac{1}{RC}$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$A_v = \frac{1}{1 + \frac{1}{j\frac{\omega}{\omega_c}}}$$



$$A_v = \frac{1}{1 + \frac{1}{0}} = \frac{1}{1 + \infty} = \frac{1}{\infty} = 0$$

$$A_v = \frac{1}{1 + \frac{1}{\infty}} = \frac{1}{1 + 0} = \frac{1}{1} = 1$$

$$\frac{1}{0}$$

$$\frac{1}{0,1} = 10$$

$$\frac{1}{0,01} = 100$$

$$\frac{1}{0,001} = 1000$$

$$\frac{1}{0} = \infty$$

$$\frac{1}{2} = 0,5 \quad \textcircled{1}$$

$$\frac{1}{4} = 0,25 \quad \textcircled{\oplus}$$

$$\frac{1}{10} = 0,1 \quad \textcircled{\otimes}$$

$$\frac{1}{100} = 0,01 \quad \textcircled{\otimes}$$

$$\frac{1}{\infty} \Rightarrow 0$$

