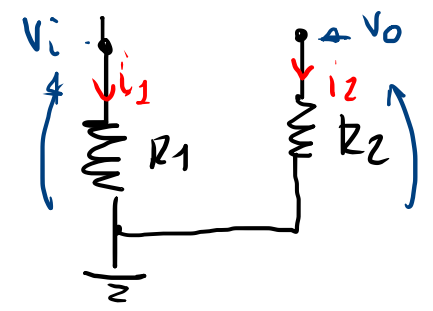


$$A_o = - \frac{R_2}{R_1}$$


$$v^+ = v^-$$



$$i_1 = \frac{v_i}{R_1} \quad i_2 = \frac{v_o}{R_2}$$

$$\textcircled{A}: \quad i_1 + i_2 = 0$$

$$i_1 = -i_2$$

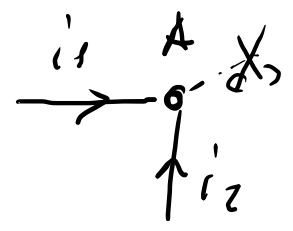


$$\frac{v_i}{R_1} = - \frac{v_o}{R_2}$$

$$v_o = - \frac{v_i R_2}{R_1}$$

$$v_o = - v_i \cdot \frac{R_2}{R_1}$$

LM358

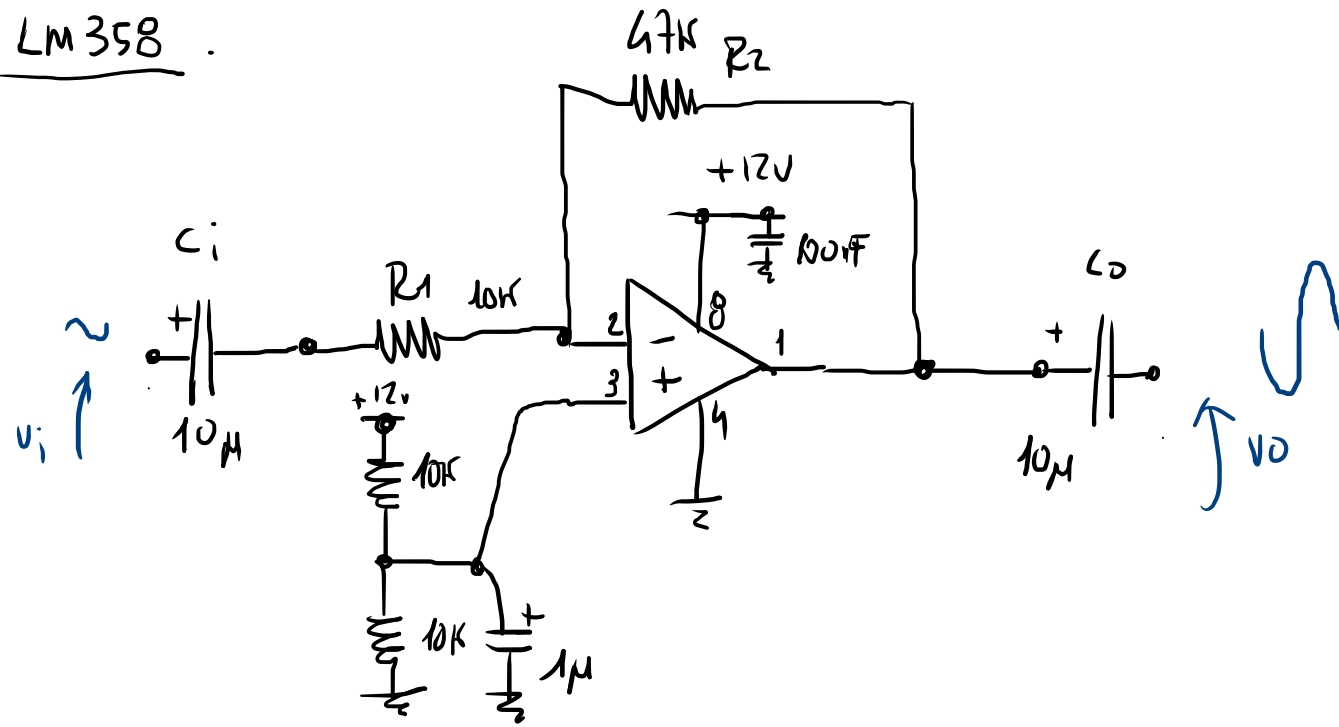

$$A_o = -4,7$$