
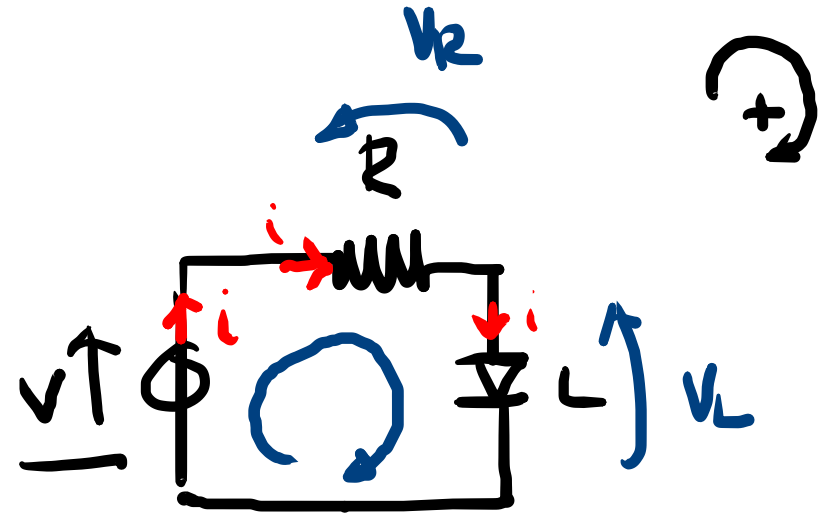


# KIRCHHOFF

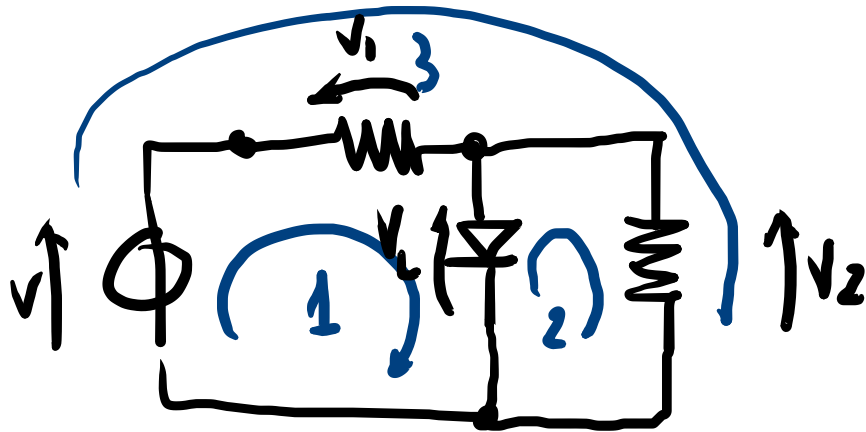


①  $V - V_1 - V_L = 0$

②  $V_L - V_2 = 0$

③  $V - V_1 - V_2 = 0$

$V - V_R - V_L = 0$

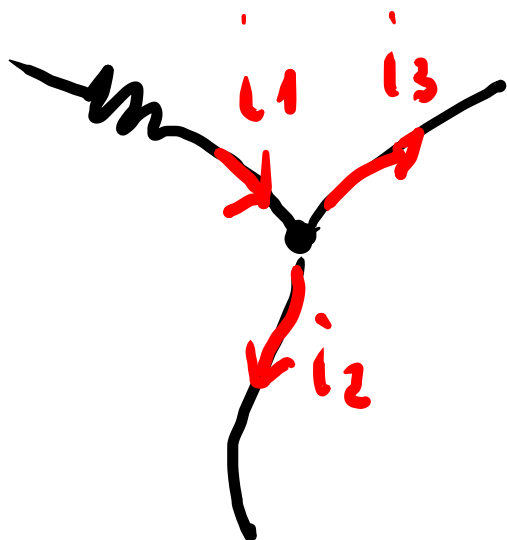

$\xrightarrow{+} \bullet$

$$\underline{i_1 - i_2 - i_3 = 0}$$