



$$5\Omega \quad i = \frac{V}{R} = \frac{3.5}{5} \approx \frac{1A}{5} = \underline{\underline{0.9A}}$$

$$i_b = \frac{i_c}{\beta} = \frac{0.9A}{2500} = 0.0004A \approx \underline{\underline{0.4mA}}$$

$$R = \frac{V_1 - V_2}{\underline{\underline{i_2}} + i_b} = \frac{12 - 4.7}{0.020 + 0.0004} = \frac{9.3}{0.02} = 365\Omega$$



