
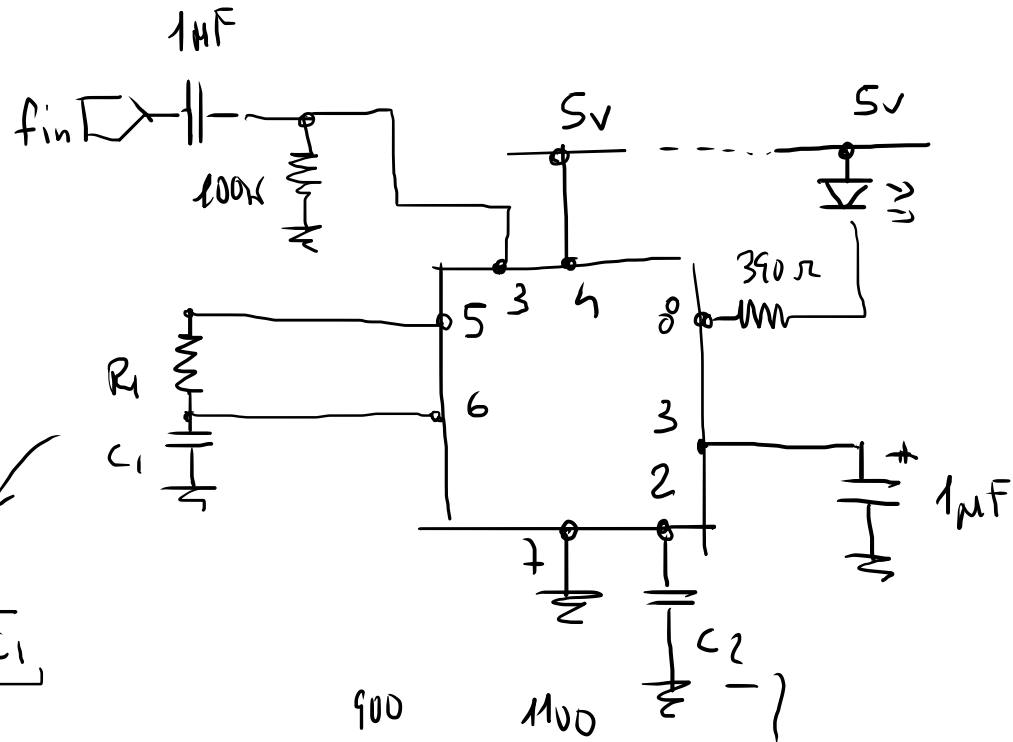


# 175- PLL con NE 567

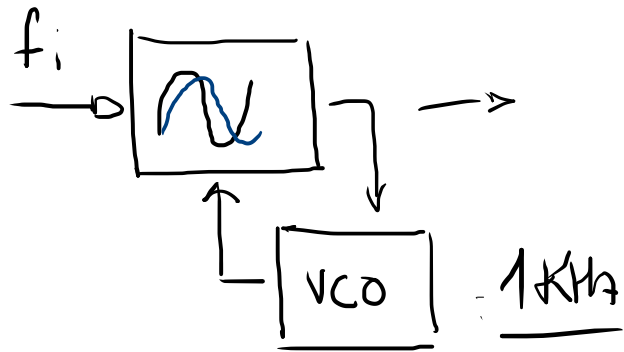

$$f_0 = \frac{1}{RC_1}$$

$$\frac{1\text{ KHz}}{C_1 = 1\mu\text{F}} \\ R_1 = 1\text{ k}\Omega$$

$$f = \frac{1}{\underbrace{10^{-6}} \cdot 10^3} = \frac{1}{10^{-3}} = 10^3 = 1\text{ KHz}$$

